

Latvijas Universitāte
Datorikas fakultāte

CPU. DataPath. ALU

Kurss "ievads digitālajā projektēšanā"
Lekcija 28.09.2012

Autors: Rinalds Ruskuls


Lekcijas saturs

- MIPS arhitektūras CPU
- ALU
 - Loģiskās darbības
 - Aritmētiskās darbības
 - Salīdzināšanas darbības

MIPS


- **Microprocessor without Interclocked Pipeline Stages**
- Pieder pie RISC (**Reduced Instruction Set Computing**)
- Eksistē 32 un 64 bitu versijas (šajā kursā runāsim par 32 bitu versiju)
- Šāda tipa mikroprocesori tiek izmantoti rūteros (Cisco), spēļu konsolēs (PlayStation 1&2), kā arī citās iegultās sistēmās

MIPS procesors (vienkāršots)

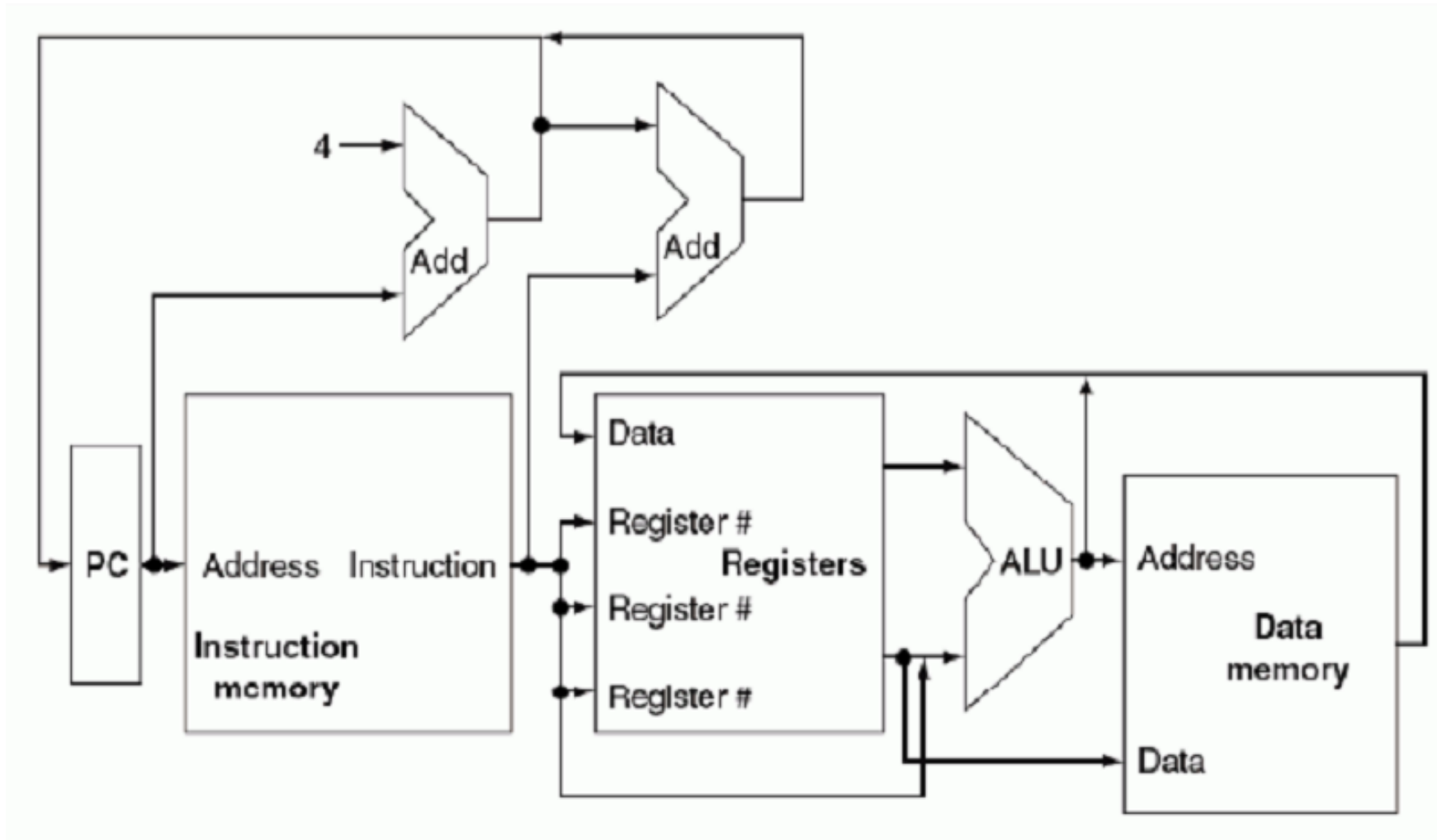

Multiplekseri (MUX)

 - Reizēm mums vienā ieejā ir jāpadod vairāki signāli, turklāt katrs savā laikā




Sel	C
0	A
1	B

Kā aprēķināt, cik bitu Sel vērtība jāizvēlas no ieejas signāliem?


DeMultiplexeri (DeMUX)

 - Pretēja darbība multipleksoram – vienu ieejas signalu piešķiram vairākiem izejas signāliem



Sel	A	B
0	C	0
1	0	C


MIPS processors (detalizētāks)

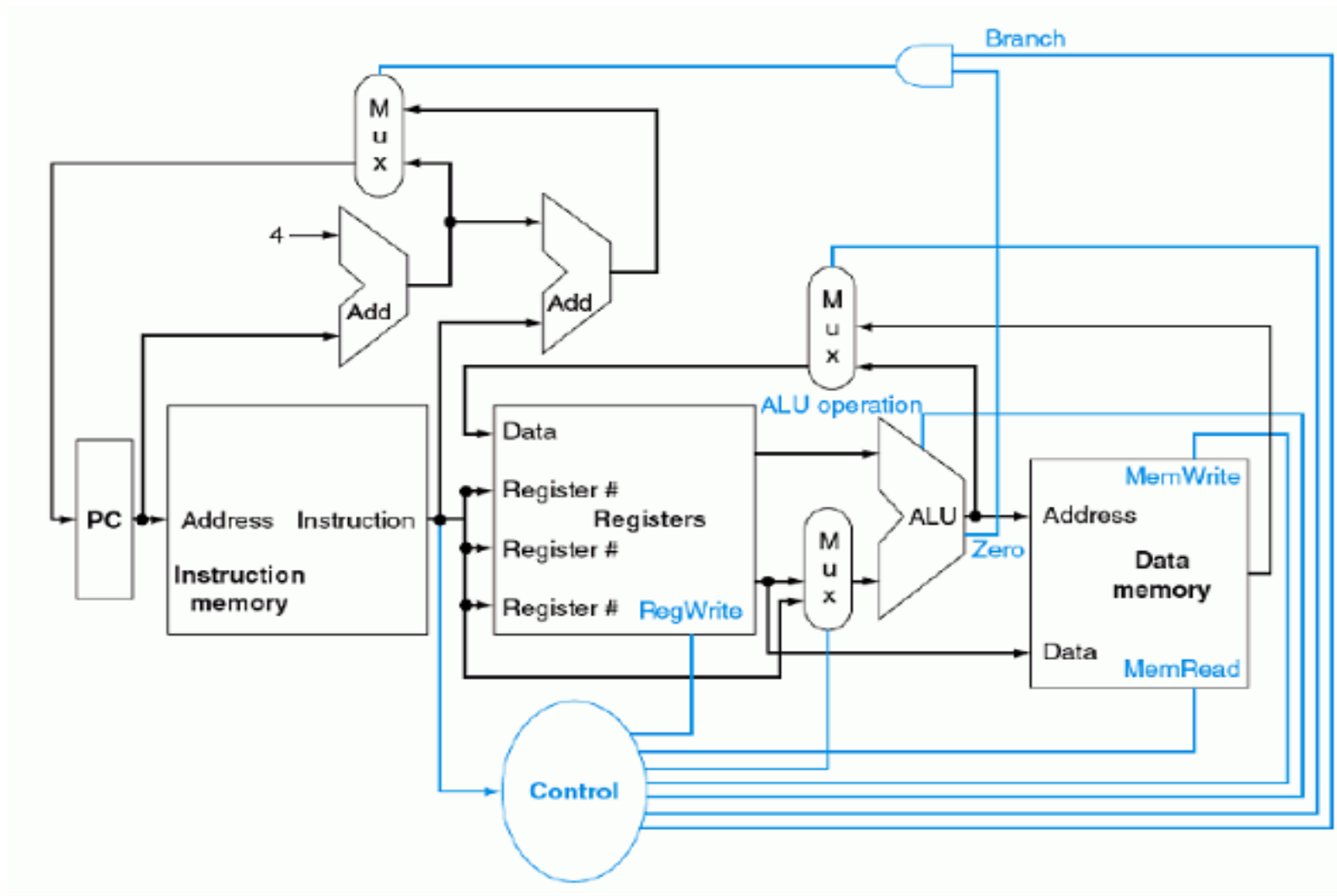

Aritmētiskais-loģiskais mezgls (**Arithmetic-Logic Unit**)

ALU pamatoperācijas

 - Loģiskās (AND, OR, XOR, NOT)
- Aritmētiskās (“+”, “-”, “.”, “/”)
- Bitu nobīdes operācijas
- Salīdzināšanas operācijas.




Aritmētiskais-loģiskais mezgls (**Arithmetic-Logic Unit**)

Ieejas

- A, B – operandi, ar kurām veic operācijas
- ALUOp – izpildamās operācijas kods
- SHAMT – operandu bitu nobīdes skaits

Izejas

 - R – operācijas rezultāts
- Flags (“karodziņi”)
 - Overflow – pārpildes indikācija
 - Zero – nulles rezultāta indikācija
 - Carry – pārnese uz 32. kārtu
 - Sign – negatīvā rezultāta indikācija, =R[31]




Aritmētiskais-loģiskais mezgls (**Arithmetic-Logic Unit**)

ALU operāciju piemēri:

ALU operācija	Apraksts
Addition (ADD)	$R = A + B$
Subtraction (SUB)	$R = A - B$
Bitwise NOT	$R[i] = \text{NOT } A[i]$
Bitwise AND	$R[i] = A[i] \text{ AND } B[i]$
Bitwise OR	$R[i] = A[i] \text{ OR } B[i]$
Bitwise XOR	$R[i] = A[i] \text{ XOR } B[i]$
Shift Left Logical (SLL)	$R = A \ll \text{SHAMT}; R[0 \dots (\text{SHAMT}-1)] = 0$
Shift Right Logical (SRL)	$R = A \gg \text{SHAMT}; R[(32-\text{SHAMT}) \dots 31] = 0$
Shift Right Arithmetic (SRA)	$R = A \gg \text{SHAMT}; R[(32-\text{SHAMT}) \dots 31] = A[31]$
...	


Loģiskās funkcijas – AND, OR

 - Loģisko funkciju izvēlas ar "Operation" mainīgo



Loģiskā operācija NOR

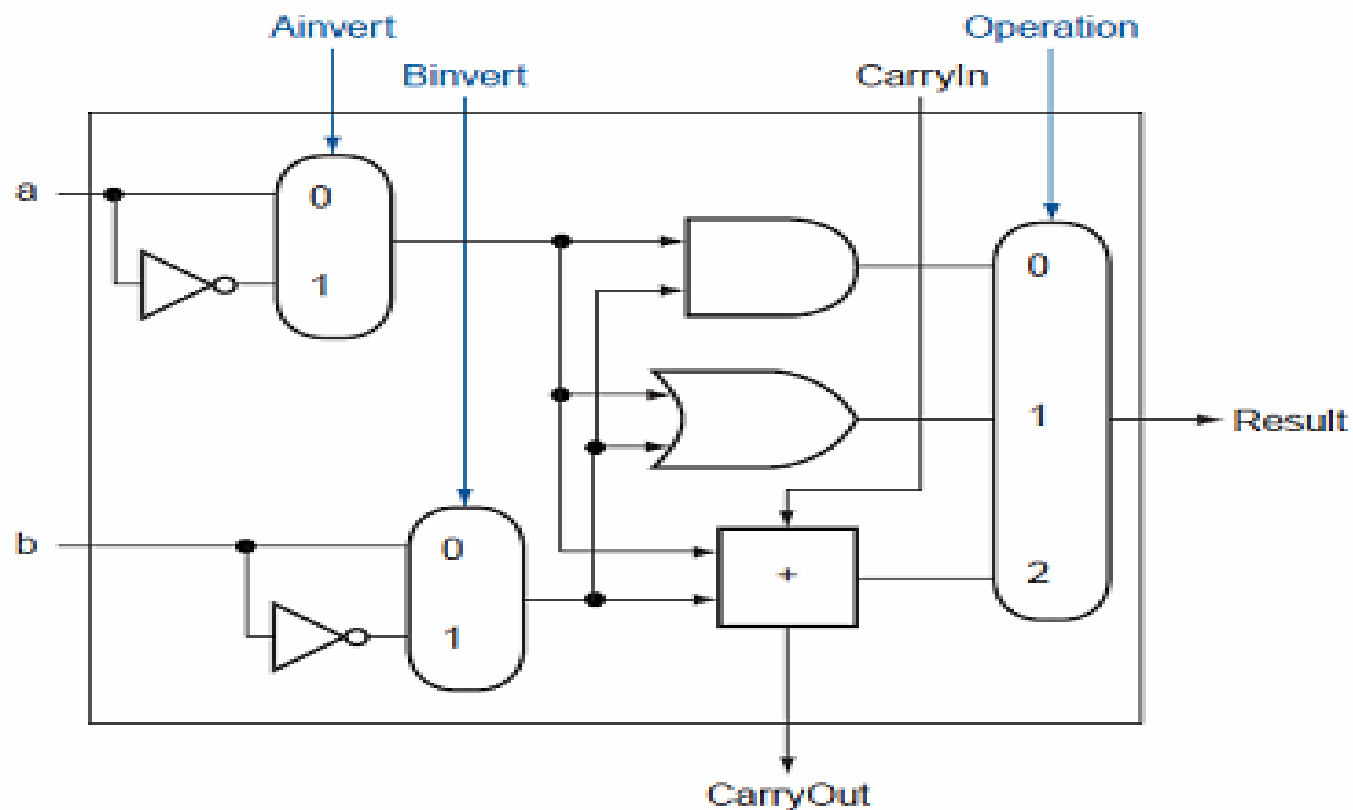
- Vai varam izmantot jau esošās loģiskās funkcijas?
- $\text{NOT}(A \text{ OR } B) = \text{NOT}(A) \text{ AND } \text{NOT}(B)$



CPU. Datapath. ALU


Aritmētiskās operācijas

1 bita saskaitītājs (Full Adder)

 


A	B	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

1 bita saskaitītājs (Full Adder)

 


A	B	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

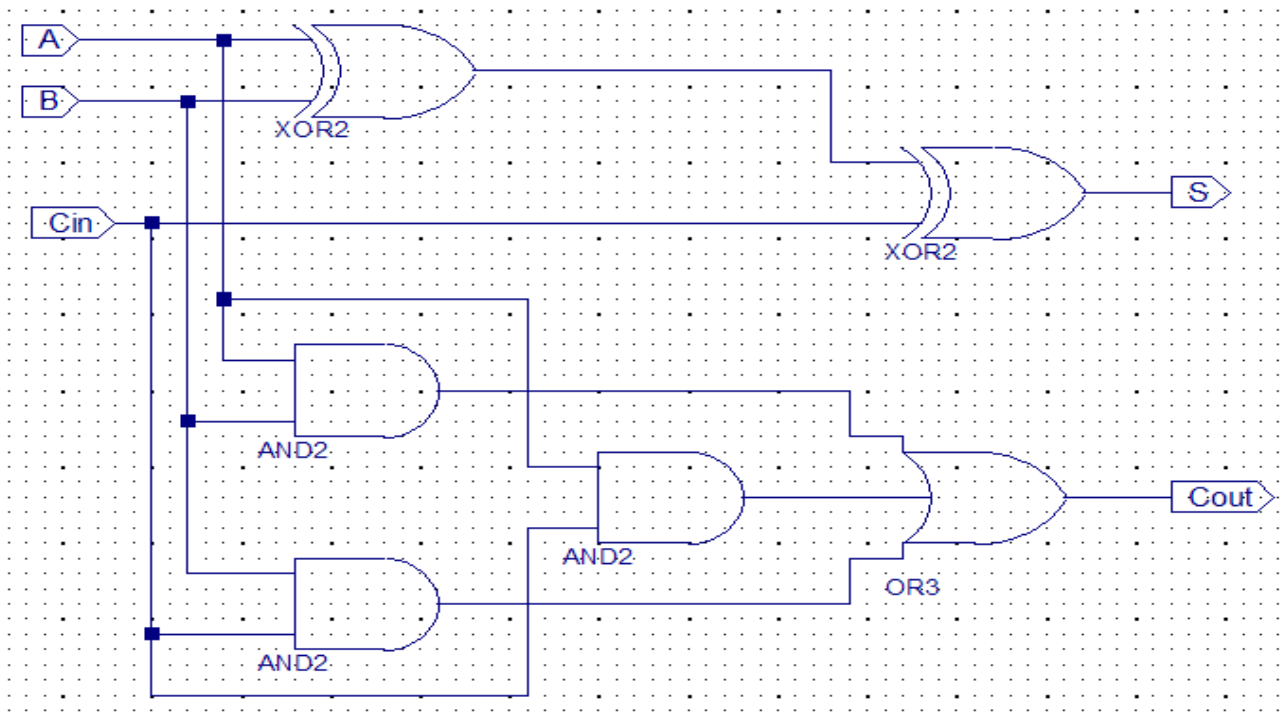

3 kārtu saskaitītājs (Full Adder)

 - Liekot kaskādē šādus saskaitītājus var iegūt vairāku bitu summatorus
- Problēmas šajā risinājumā?




Uzdevums

- Izveidot shēmu, kas spēj saskaitīt
 - $A + B$, ja $Sel = 0$;
 - $A + C$, ja $Sel = 1$;
- Jūsu piedāvātie risinājumi?


Risinājums #1

 - Izmanot divus summatorus un vienu MUX, cik tas ir efektīvi?



Risinājums #2

 
- Var izmantot vienu multiplekseri un vienu summatoru



Kā implementēt atņemšanu?

Atņemšanas realizācija

 - Izmanto papildkodus
- Kas būtu jādara, lai pievienotu *dec* un *inc* funkcionalitāti?




Skaitļu salīdzināšana

Salīdzinot skaitļus izpilda sekojošas operācijas

1. $R = A - B$

 2. Iegūst Flags vērtības

- $A=B$, ja $Zero=1$, jo tad $R=A-B=0$
- $A<B$, ja $Zero=0$, $Sign=1$, jo tad $R=A-B<0$
- $A>B$, ja $Zero=0$, $Sign=0$, jo tad $R=A-B>0$



Mājas darbs #3

- Iesūtīšanas termiņš – 5.10.2012
- Izveidot loģisko shēmu, kas nodrošina sekojošu funkcionalitāti
 - Ieejas – A, B (8 biti)
 - Izejas – Q (8 biti), Carry out, overflow
 - $Q = A + B$
 - Darbojas ātrāk nekā lekcijā aprakstītais risinājums

**Paldies par uzmanību!
Jautājumi?**

Pārpilde - overflow

- Pārneses – bezzīm.es vērtību saskaitīšana vai atņemšana, kas neietilpst rezultātam atvēlētajā vietā. Lai to konstatētu tiek pārbaudīts pārneses korodziņš

1111 (4 biti unsigned 15)

+ 1111 (4 biti unsigned 15)

1 1110 (4 biti bez pārneses 14, vai 5 biti ar pārnesi 30)

- Pārpilde – aritmētisku operāciju rezultātam ir zīme, kura ir pretrunā ar operandu zīmēm, piemēram, divu pozitīvu saskaitāmo summa ir negatīva. Lai to konstatētu tiek pārbaudīts pārpildes karodziņš

01111111 (8 biti signed 127)

+ 01111111 (8 biti signed 127)

11111110 (8 biti bez pārpildes - 2, vai 9 biti ar pārpildi 127)

Datapath

- Procesora daļa, kas veic datu apstrādes operācijas
- Pie *datapath* **nepieder** kontroles bloks

