

Latvijas Universitāte  
Datorikas fakultāte

# **Daudztaktu procesors.**

---

**Kurss "Ievads digitālajā projektēšanā"**

**Lekcija 03.12.2010**

Autors: **Artis Mednis**

Rīga 2010


# Daudztaktu risinājuma pamatprincipi

---

- Katrs vientakts risinājuma *solis* tagad tiek pie *savas* takts
- Atsevišķas komponentes vienas instrukcijas izpildes laikā tiek izmantotas atkārtoti:
  - Viena kopīga atmiņa tiek izmantota gan instrukcijām, gan datiem
  - Viens *ALU*, bez papildus summatoriem
- Aiz katra komponenta parādās viens vai vairāki reģistri, kur glabāt datus nākošajam takts ciklam

# Daudztaktu procesors (vienkāršots)

---

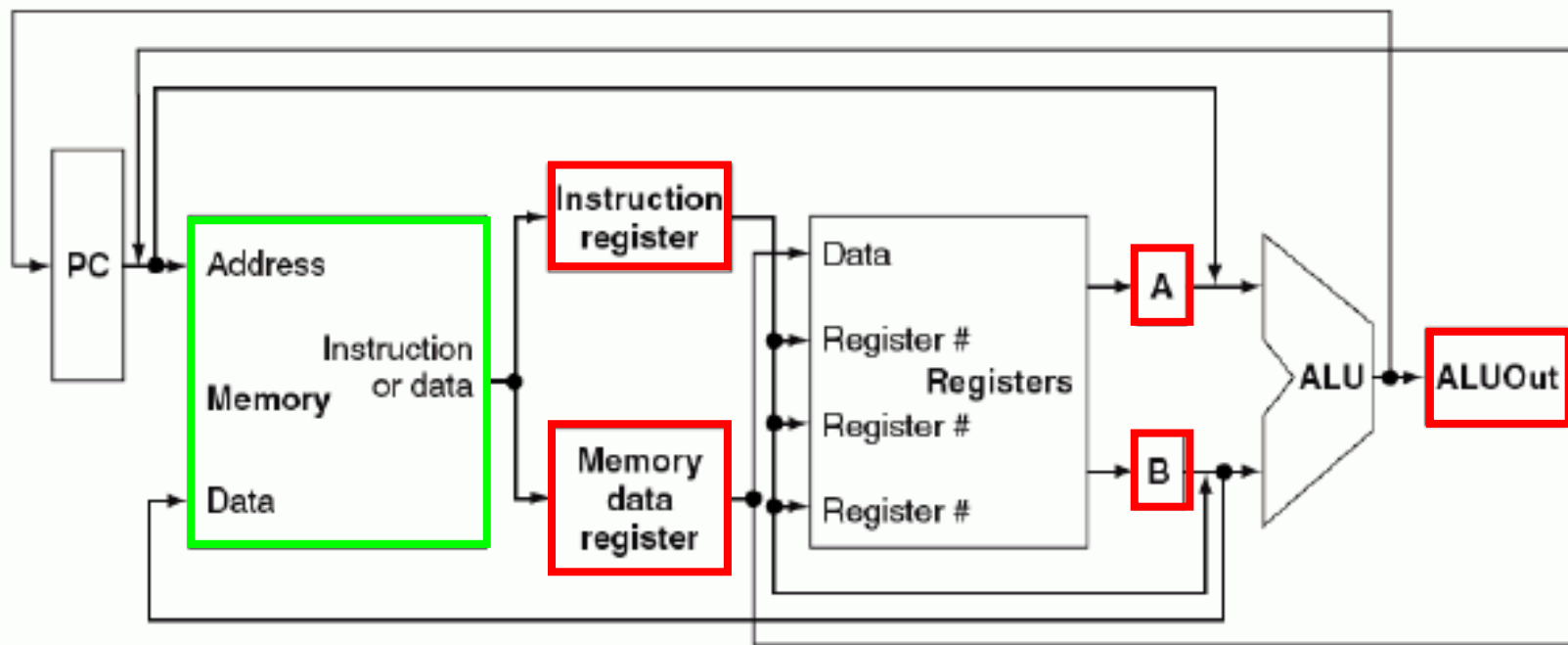

# Datu glabāšana

---


- Katras takts beigās ir nepieciešams saglabāt datus:
  - Nākošajām instrukcijām – reģistru failā, *PC* vai atmiņā
  - Šīs pašas instrukcijas nākošajām taktīm – papildus reģistros
  
- Kam tad vajag papildus reģistrus?
  - Atmiņai – instrukciju reģistrs un atmiņas datu reģistrs
  - Reģistru failam – *A* reģistrs un *B* reģistrs
  - *ALU* – *ALUOut* reģistrs
  
- Instrukciju reģistram vajag arī *Write Control* signālu – kādēļ tā? (diskusija)

# Papildus multipleksori

---

- Atmiņas adresācijai:
  - Instrukcijām – no *PC*
  - Datiem – no *ALUOut*
  
- *ALU* operandiem:
  - *A* – no *A* reģistra vai *PC*
  - *B* – ieeju skaitu palielinām līdz 4:
    - *B* reģistrs
    - konstante 4 (*PC* aprēķinam)
    - paplašināts *offset* lauks (atmiņas adresēm)
    - paplašināts un pa kreisi nobīdīts *offset* lauks (*branch* adresēm)
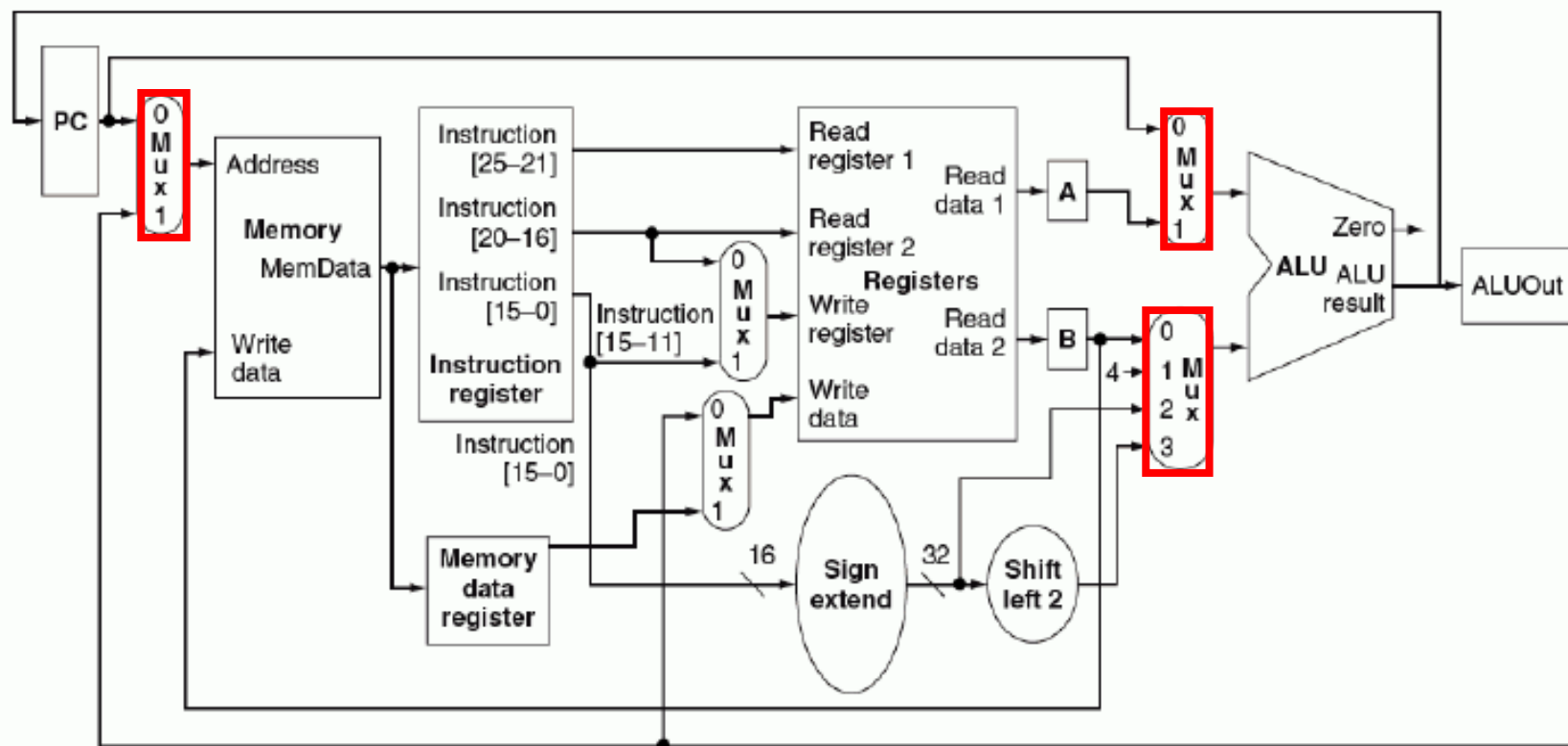
# Daudztaktu procesors (jau detalizētāks)




# Papildus kontroles signāli I

---

- *Write*
  - *PC, atmiņa, reģistri*
  
- *Read*
  - *Atmiņa*
  
- *ALU Control* – par laimi, derēs no vientakts procesora 😊
  
- *Jaunie multipleksori* – viena vai divas kontroles līnijas

# Papildus kontroles signāli II

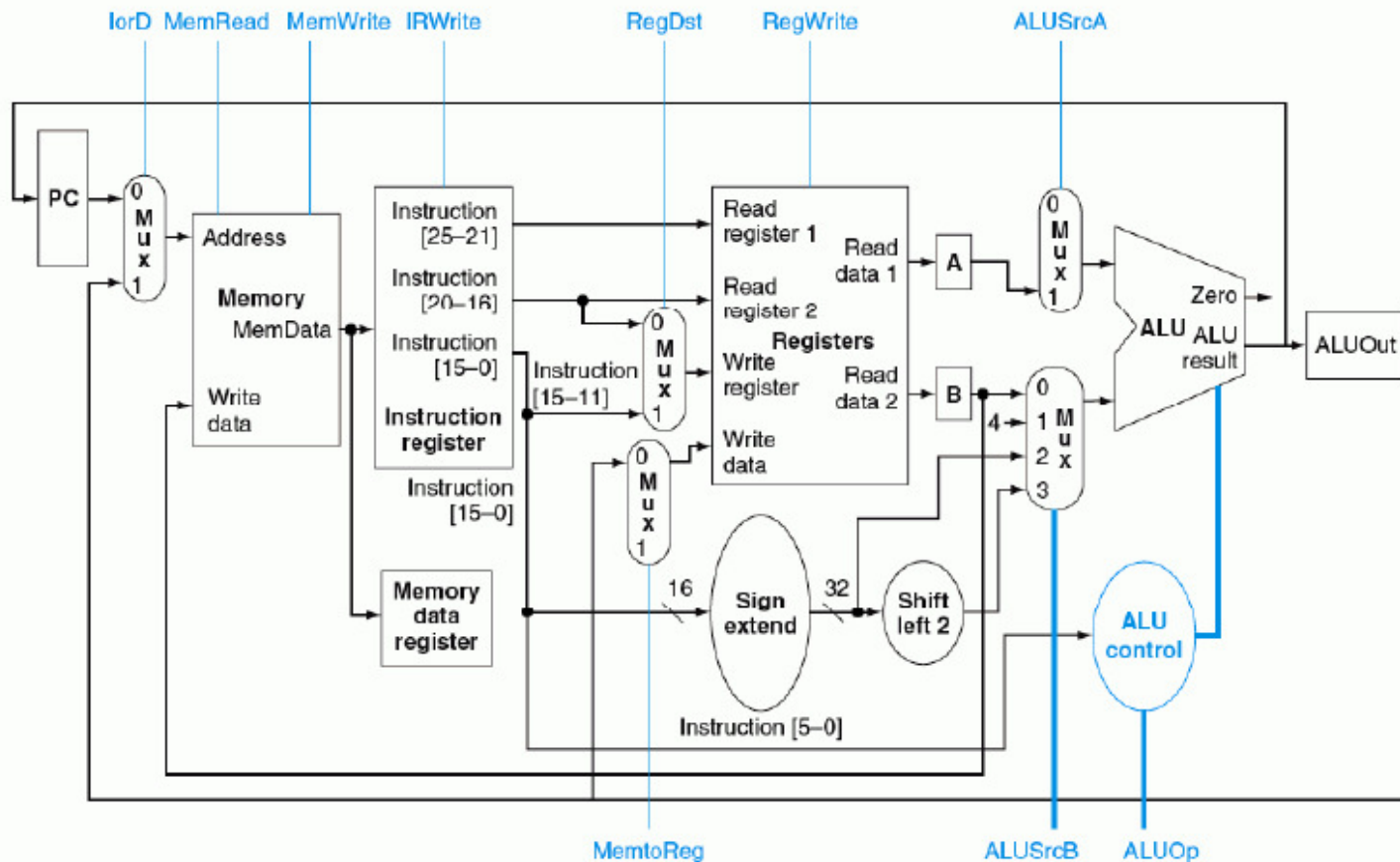




# Kas mums vēl pietrūkst?

---

- Nākošā *PC* vērtība:
  - $PC + 4$  no *ALU* (1)
  - *ALUOut* - *branch* gadījumā (2)
  - 26 biti no *IR* un 4 biti no  $PC + 4$  *jump* gadījumā (3)
  
- *PC* vērtība var būt bez nosacījuma (1, 3) vai ar nosacījumu (2)
  
- Izmantojam divus atsevišķus signālus
  - *PCWrite*
  - *PCWriteCond*
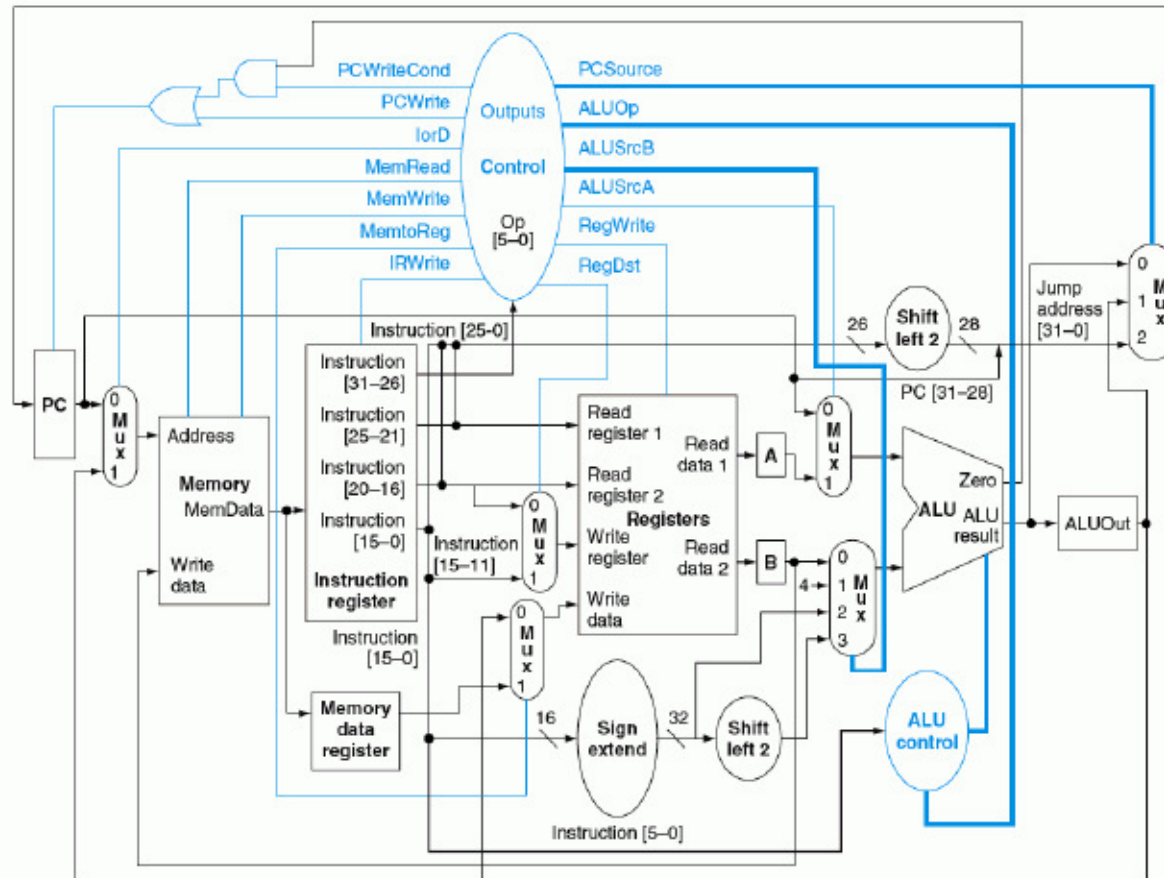
# Daudztaktu procesors (ar *branch* un *jump*)



- 
- Pārtraukums 10 minūtes

# Instrukciju sadale takts ciklos

---

- Pamatprincipi:

- vienā ciklā viena *ALU* operācija
- vai viena darbība ar reģistru failu
- vai viena darbība ar atmiņu

- Pieci secīgi soļi:

- *Instruction fetch*
- *Instruction decode and register fetch*
- *Execution, memory access or branch completion*
- *Memory access or R-type instruction completion*
- *Memory read completion*

# *Instruction fetch*

---

- Nolasa instrukciju no atmiņas
- Izrēķina nākošās secīgās instrukcijas adresi
  
- Operācijas:
  - *PC* saturs tiek padots uz atmiņu kā adrese
  - Nolasītā instrukcija tiek ierakstīta *IR*
  - *PC* tiek palielināts par 4

# *Instruction decode and register fetch*

---

- Šajā solī joprojām nav zināms, kas tad tā ir par instrukciju 😊 Bet tas nekas...
- Nolasa divus reģistrus atbilstoši laukiem *rs* un *rt* un saglabā datus reģistros *A* un *B*
- Izrēķina *branch* adresi un saglabā datus reģistrā *ALUOut*

# *Execution, memory access or branch completion*

---

- ❑ Beidzot ir zināms, kas tā ir par instrukciju 😊
- ❑ *ALU* nostrādā, izmantojot datus no iepriekšējā soļa
- ❑ Variants #1 – tiek izrēķināta un saglabāta reģistrā *ALUOut* atmiņas adrese
- ❑ Variants #2 – tiek veikta aritmētiska vai loģiska operācija, datus saglabājot reģistrā *ALUOut*
- ❑ Variants #3 – tiek veikta salīdzināšana, lai izpildītu *branch* instrukciju, pozitīva lēmuma gadījumā uz *PC* tiek padoti dati no *ALUOut*
- ❑ Variants #4 – *PC* tiek ierakstīta *jump* adrese

## *Memory access or R-type instruction completion*

---

- *Load* instrukcijas gadījumā dati no atmiņas tiek ierakstīti atmiņas datu reģistrā
- *Store* instrukcijas gadījumā dati no reģistra *B* tiek ierakstīti atmiņā
- Abos gadījumos tiek izmantota adrese, kura ir izrēķināta un saglabāta *ALUOut* iepriekšējos soļos
  
- R-tipa instrukcijas gadījumā dati no reģistra *ALUOut* tiek saglabāti instrukcijā norādītajā reģistrā *rd*



# Memory read completion

- *Load* instrukcija tiek pabeigta, datus no atmiņas datu reģistra ierakstot instrukcijā norādītajā reģistrā *rd*
- Vēlreiz visi soļi vienā tabulā:

Step name	Action for R-type instructions	Action for memory-reference instructions	Action for branches	Action for jumps
Instruction fetch		$IR \leftarrow \text{Memory}[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$		
Instruction decode/register fetch		$A \leftarrow \text{Reg} [IR[25:21]]$ $B \leftarrow \text{Reg} [IR[20:16]]$ $ALUOut \leftarrow PC + (\text{sign-extend} (IR[15:0]) \ll 2)$		
Execution, address computation, branch/jump completion	$ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$	$ALUOut \leftarrow A + \text{sign-extend} (IR[15:0])$	if (A == B) $PC \leftarrow ALUOut$	$PC \leftarrow \{PC [31:28], (IR[25:0]), 2'b00\}$
Memory access or R-type completion	$\text{Reg} [IR[15:11]] \leftarrow ALUOut$	Load: $MDR \leftarrow \text{Memory}[ALUOut]$ or Store: $\text{Memory} [ALUOut] \leftarrow B$		
Memory read completion		Load: $\text{Reg}[IR[20:16]] \leftarrow MDR$		

# Nākošajā lekcijā...

---

- Daudztaktu procesora kontroles modulis
- Galīgie automāti
- Stāvokļu pārejas diagrammas

# Praktiskie darbi

---

- Strādājam pie kursa projekta KP3

---

Pateicos par uzmanību!

Jautājumi?